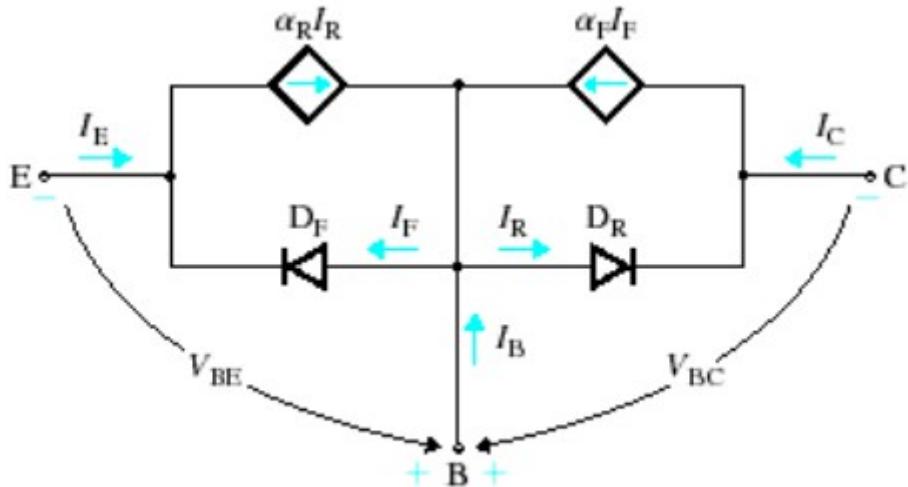


**Objetivo:** Detalhar o procedimento de resolução do exercício proposto, assim como apresentar e confrontar os resultados numéricos obtidos de 2 maneiras distintas: a) Utilizando-se apenas um pacote matemático (por exemplo, Matlab) para a resolução do sistema algébrico de equações, automatização de cálculos repetitivos, entre outros; b) Utilizando-se um CAD para simulação de circuitos eletrônicos (por exemplo, QUCS, CADENCE, SPICE, entre outros).

**Exercício:** Para o circuito mostrado na Fig. 1, fazer uma análise CC e obter os valores da tensão  $V_X$  e da corrente  $I_X$ .

Dados: Para o transistor BJT, assumir válido o modelo Ebers-Moll mostrado na Fig. 2, onde  $I_S=1e-10A$ ,  $\alpha_F=0,98$ ,  $\alpha_R=0,15$  e  $V_T=k_bT/q$ , onde a temperatura  $T = 290$  K,  $k_b$  é a constante de Boltzmann e  $q$  é a carga do de um elétron.



**Figura 2 – Modelo Ebers-Moll.**

$$I_F = \frac{I_S}{\alpha_F} \left[ \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) - 1 \right]$$

$$I_R = \frac{I_S}{\alpha_R} \left[ \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right) - 1 \right]$$