

Relatório 4 (R4): data para entrega: 13/06/2018

Objetivo: Detalhar o procedimento de resolução do exercício proposto: a) Utilizando-se apenas um pacote matemático (por exemplo, Matlab) para a resolução do sistema algébrico de equações, automatização de cálculos repetitivos, entre outros; b) **OPCIONAL** (Utilizando-se um CAD para simulação de circuitos eletrônicos (não usar QUCS, pois fonte controlada não funciona para esta simulação)).

Exercício: Para o circuito mostrado na Fig. 1, fazer uma simulação de equilíbrio harmônico para obter a resposta em regime permanente de $i_Y(t)$ e $v_Y(t)$.

Dados: Para o transistor BJT, assumir válido o modelo Ebers-Moll mostrado na Fig. 2, onde $\alpha_F=0,98$, $\alpha_R=0,15$. Para os diodos presentes no modelo Ebers-Moll, usar o modelo do QUCS com os seguintes valores: $V_T \approx 25\text{mV}$, $I_s=1\text{e-}10\text{A}$, $N=1$, $I_{sr}=0$, $R_s=0$, $C_p=0\text{fF}$, $\tau=0\text{ps}$, $C_{jo}=0\text{fF}$, $V_j=0,7\text{V}$, $m=0,5$ e $F_c=0,5$.