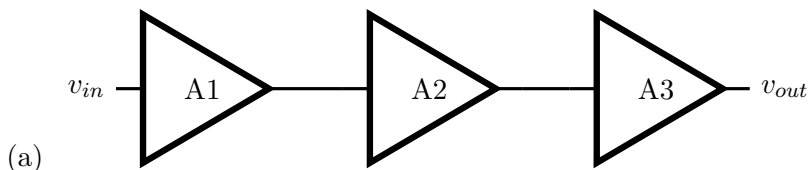


# Exercícios TE329

## Parte 1

- Especifique configurações amplificadoras de múltiplos estágios de forma que:
  - Seja um bom amplificador de tensão;
  - Seja um bom amplificador de corrente;
  - Seja um bom amplificador de transcondutância;
- Para as configurações listadas abaixo, o que pode se dizer sobre  $R_{in}$ ,  $R_{out}$ ,  $A_{v0}$  e  $G_m$ ?
  - Estágio fonte comum seguido de um estágio fonte comum;
  - Estágio Porta comum seguido de um estágio Dreno comum;
  - Estágio porta comum seguido de um estágio emissor comum;
  - Estágio fonte comum seguido de um estágio dreno comum;
- Considere os circuitos das figuras abaixo, obtenha os valores de  $R_{in}$ ,  $R_{out}$  e  $A_{v0}$  de um amplificador de tensão equivalente:




Considere:

|           | A1            | A2             | A3            |
|-----------|---------------|----------------|---------------|
| $R_{in}$  | 1 k $\Omega$  | 100 k $\Omega$ | 10 k $\Omega$ |
| $R_{out}$ | 10 k $\Omega$ | 1 k $\Omega$   | 100 $\Omega$  |
| $A_{v0}$  | -10 V/V       | 20 V/V         | 0.8 V/V       |

Resposta:  $R_{in} = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{out} = 100 \text{ }\Omega$ ,  $A_{v0} = -132 \text{ V/V}$ .

---

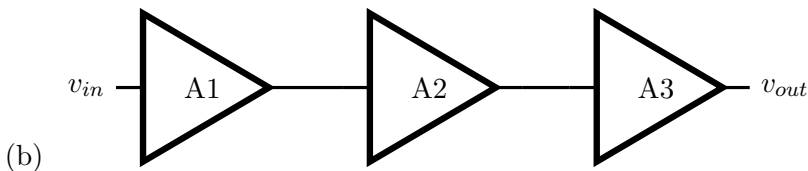


Considere:

|                           | A1                     | A2                         | A3             |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|
| $R_{in}$                  | 1 M $\Omega$           | 10 k $\Omega$              | 1 k $\Omega$   |
| $R_{out}$                 | 10 k $\Omega$          | 100 k $\Omega$             | 100 k $\Omega$ |
| $A_{v0} = 10 \text{ V/V}$ | $G_m = 2 \text{ mA/V}$ | $A_{is} = -10 \text{ A/A}$ |                |

Resposta:  $R_{in} = 1 \text{ M}\Omega$ ,  $R_{out} = 100 \text{ k}\Omega$ ,  $A_{v0} = -9901 \text{ V/V}$ .

---

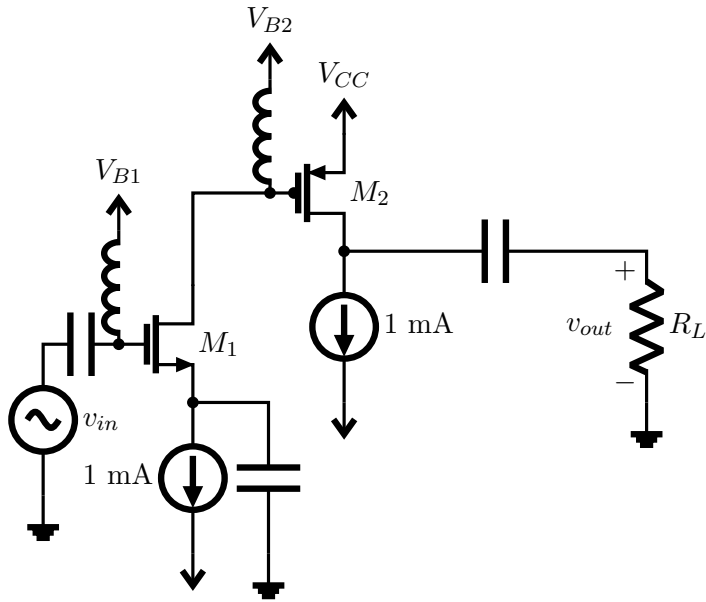


(c)

$0.1 \text{ V}^{-1}$

Considere  $\mu_n C_{ox} W/L = 2 \text{ mA/V}^2$  e  $\lambda =$

Resposta:  $R_{in} = \infty$ ,  $R_{out} = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $A_{v0} = 400 \text{ V/V}$ .

---

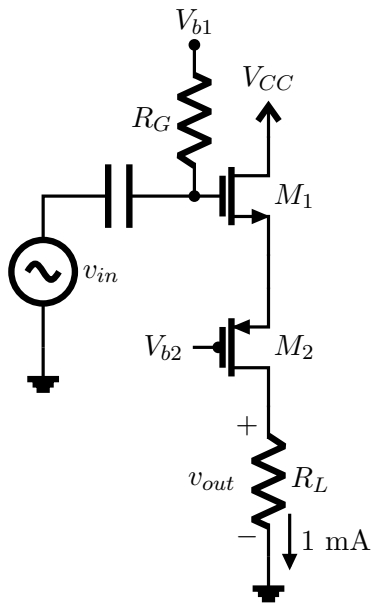


(d)

$0.1 \text{ V}^{-1}$  e  $R_G = 1 \text{ M}\Omega$ .

Considere  $\mu_n C_{ox} W/L = 2 \text{ mA/V}^2$ ,  $\mu_p C_{ox} W/L = 1.5 \text{ mA/V}^2$ ,  $\lambda =$

Resposta:  $R_{in} = 1 \text{ M}\Omega$ ,  $R_{out} = 220 \text{ k}\Omega$ ,  $A_{v0} = -440 \text{ V/V}$ .

---

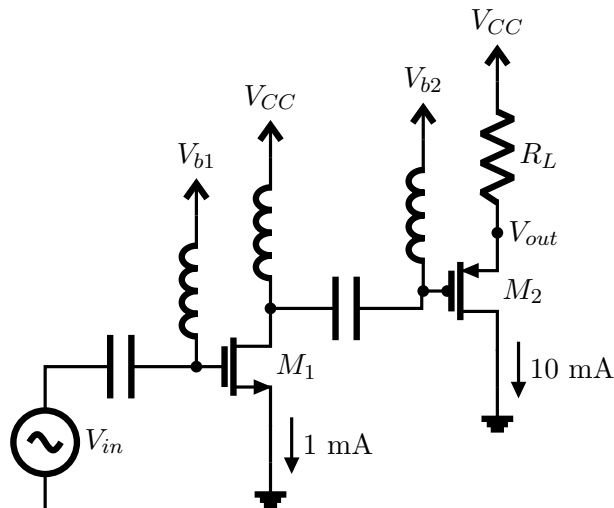


(e)  $1.5 \text{ mA/V}^2$  e  $\lambda = 0.1 \text{ V}^{-1}$ .

Considere  $\mu_n C_{ox} W/L = 2 \text{ mA/V}^2$ ,  $\mu_p C_{ox} W/L =$


Resposta:  $R_{in} = \infty$ ,  $R_{out} = 183 \Omega$ ,  $A_{v0} = -20 \text{ V/V}$ .

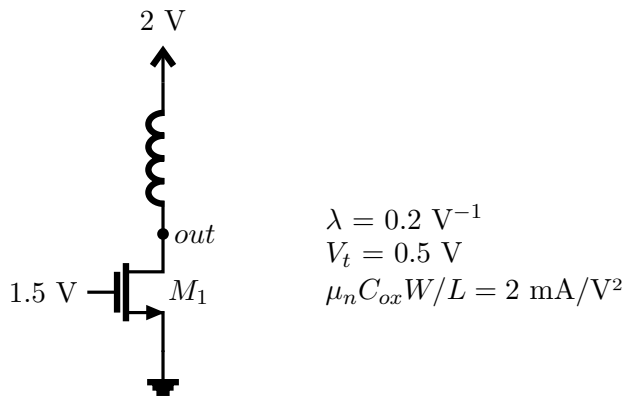4. Obtenha a resistência equivalente vista do terminal *out* dos circuitos:




(a)

Resposta:  $R_{out} = 3571 \Omega$ .

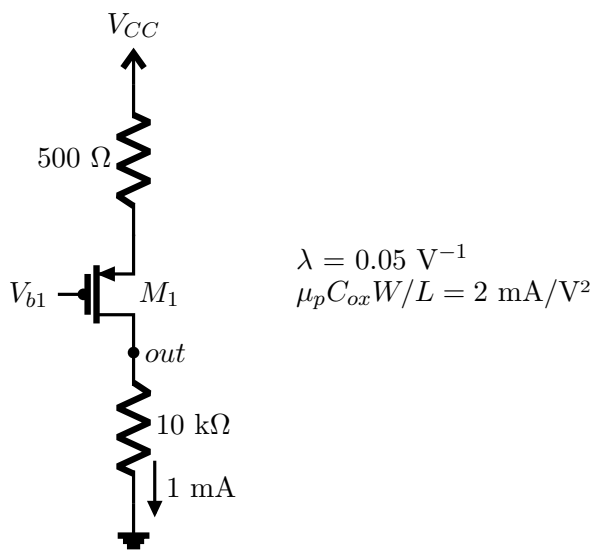


(b)

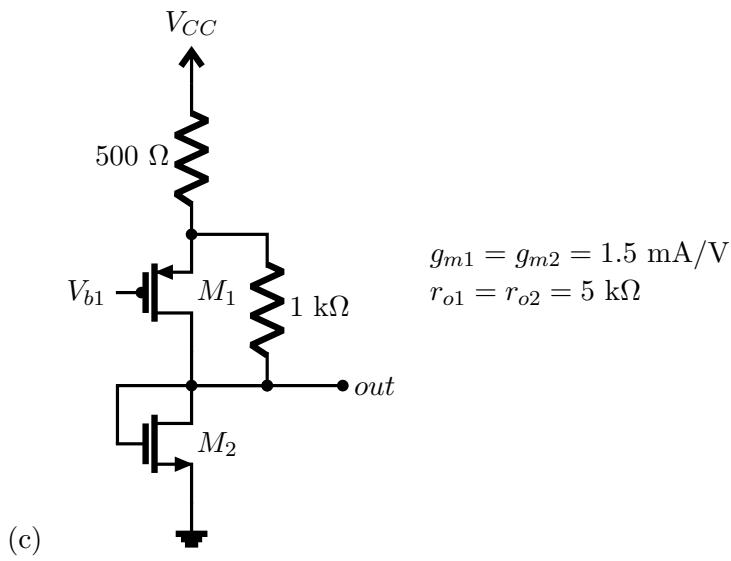Resposta:  $R_{out} = 6.7 \text{ k}\Omega$ .




Resposta:  $R_{out} = 303 \Omega$ .

---

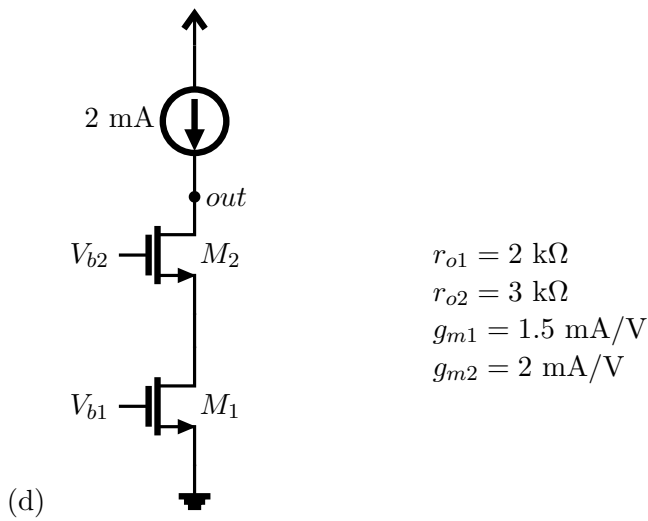


Resposta:  $R_{out} = 12 \text{ k}\Omega$ .

---

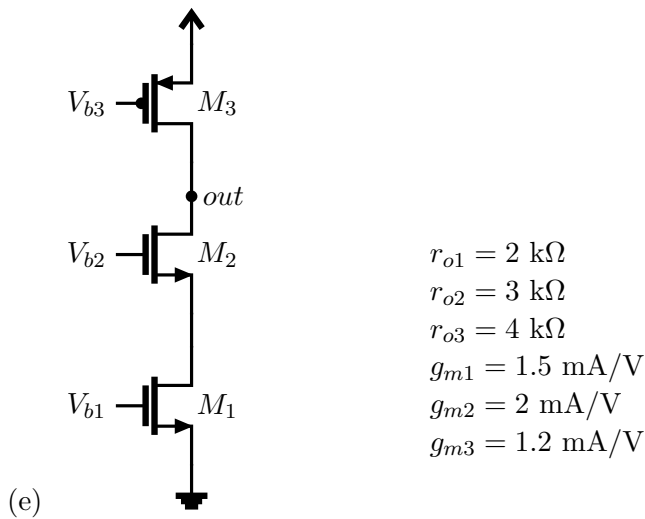


Resposta:  $R_{out} = 3 \text{ k}\Omega$ .

---

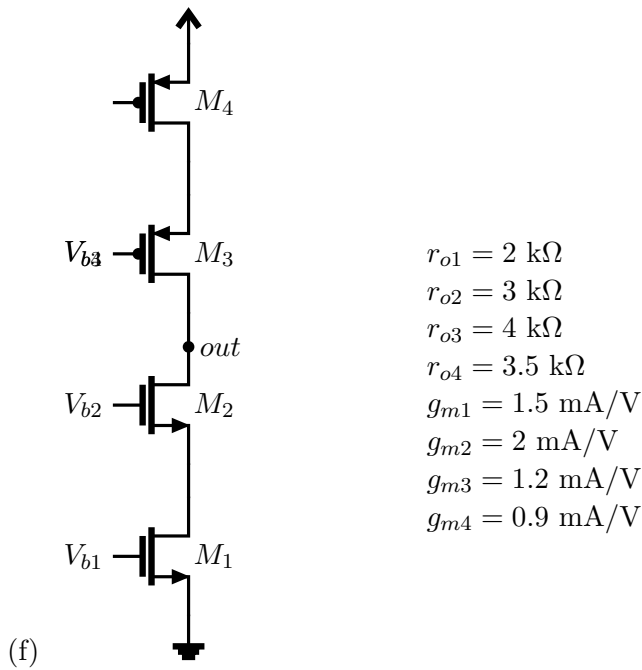

Resposta:  $R_{out} = 7 \text{ k}\Omega$ .


---

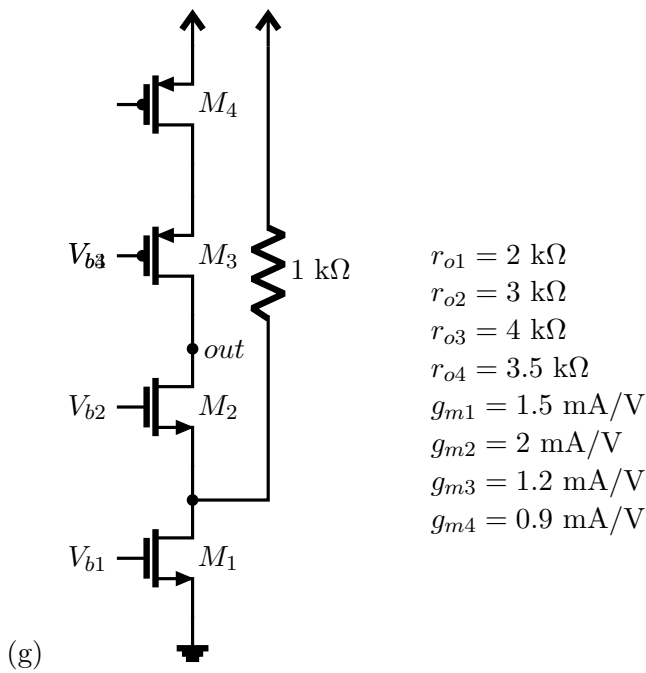

Resposta:  $R_{out} = 3.2 \text{ k}\Omega$ .

---

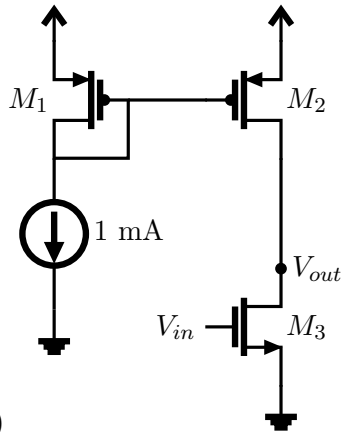
5. Calcule o ganho de tensão em aberto dos circuitos abaixo:



$$\begin{aligned} \mu_n C_{ox} &= 0.2 \text{ mA/V}^2 \\ \mu_p C_{ox} &= 0.15 \text{ mA/V}^2 \\ L &= 0.1 \text{ } \mu\text{m} \\ W_1 &= 0.5 \text{ } \mu\text{m} \\ W_2 &= 1.5 \text{ } \mu\text{m} \\ W_3 &= 1 \text{ } \mu\text{m} \\ \lambda_p &= 0.12 \text{ V}^{-1} \\ \lambda_n &= 0.09 \text{ V}^{-1} \end{aligned}$$

(a)


Resposta:  $A_{v0} = -5.5 \text{ V/V}$ .

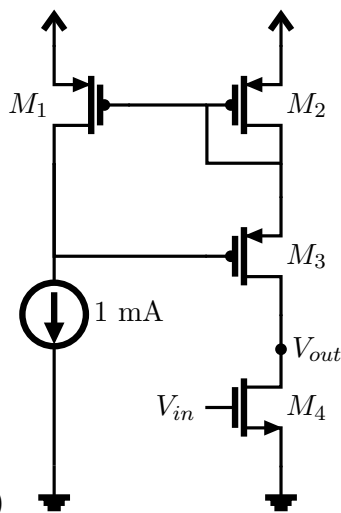

$$\begin{aligned} \mu_n C_{ox} &= 0.2 \text{ mA/V}^2 \\ \mu_p C_{ox} &= 0.15 \text{ mA/V}^2 \\ L &= 0.1 \text{ } \mu\text{m} \\ W_1 &= 0.5 \text{ } \mu\text{m} \\ W_2 &= 1.5 \text{ } \mu\text{m} \\ W_3 &= 1.5 \text{ } \mu\text{m} \\ W_4 &= 1 \text{ } \mu\text{m} \\ \lambda_p &= 0.12 \text{ V}^{-1} \\ \lambda_n &= 0.09 \text{ V}^{-1} \end{aligned}$$

(b)

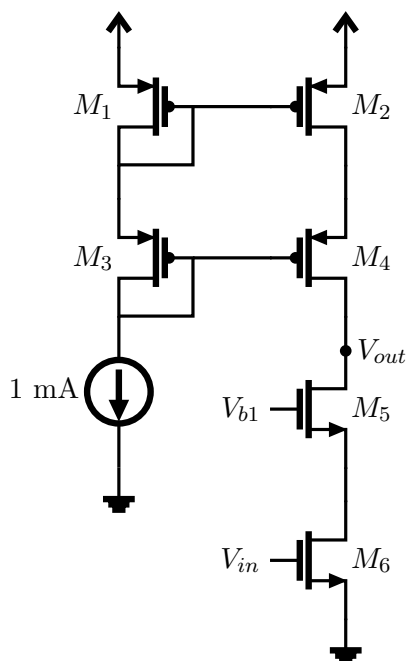Resposta:  $A_{v0} = -12.3 \text{ V/V}$ .




$$\begin{aligned} \mu_n C_{ox} &= 0.2 \text{ mA/V}^2 \\ \mu_p C_{ox} &= 0.15 \text{ mA/V}^2 \\ L &= 0.1 \text{ } \mu\text{m} \\ W_1 &= 0.5 \text{ } \mu\text{m} \\ W_2 &= 1.5 \text{ } \mu\text{m} \\ W_3 &= 1.5 \text{ } \mu\text{m} \\ W_4 &= 1.5 \text{ } \mu\text{m} \\ W_5 &= 1 \text{ } \mu\text{m} \\ W_6 &= 1 \text{ } \mu\text{m} \\ \lambda_p &= 0.12 \text{ V}^{-1} \\ \lambda_n &= 0.09 \text{ V}^{-1} \end{aligned}$$

(c)


Resposta:  $A_{v0} = -61.5 \text{ V/V}$ .

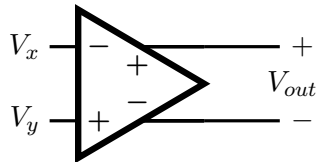6. Considere o circuito da figura abaixo e responda



- (a) Seja  $V_x = \sin(\omega t)$ ,  $V_y = -\sin(\omega t)$ ,  $A_{v0} = 10$  V/V. Qual será o sinal de saída?
- (b) Se  $V_x = 2 + \sin(\omega t + \pi)$ ,  $V_y = 2 + \sin(\omega t)$ ,  $A_{v0} = 2$  V/V, Qual será o sinal de saída?
- (c) Ao inserir  $V_y = 0.05 \sin(\omega t) + 2$  e  $V_x = -0.05 \sin(\omega t) + 2$ , observa-se  $V_{out} = 10 \sin(\omega t) + 0.01$ . Qual é o ganho diferencial e CMRR. **CMRR = 20000**

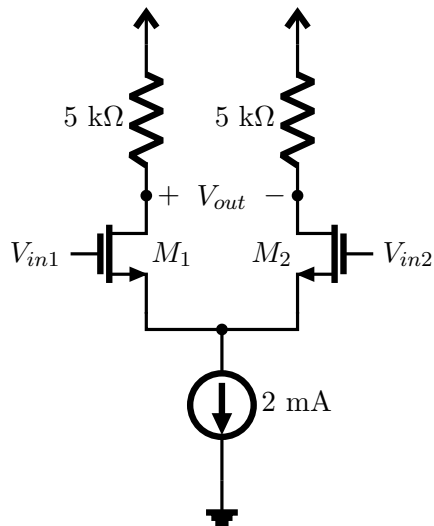7. Para os circuitos das figuras abaixo obtenha  $A_{v0}$ ,  $R_{in}$  e  $R_{out}$ .




$$V_t = 0.5 \text{ V}$$

$$V_{GS} = 1 \text{ V}$$

$$\lambda = 0.2 \text{ V}^{-1}$$

(a)

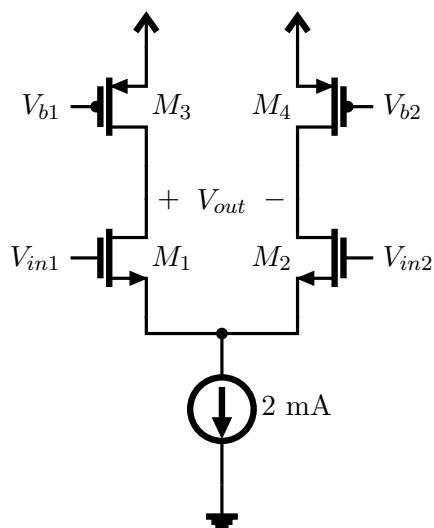Resposta:  $R_{in} = \infty$ ,  $R_{out} = 5 \text{ k}\Omega$ ,  $A_{v0} = -10 \text{ V/V}$ .



$$|V_t| = 0.5 \text{ V}$$

$$|V_{GS}| = 1 \text{ V}$$

$$\lambda_p = 0.1 \text{ V}^{-1}$$

$$\lambda_n = 0.2 \text{ V}^{-1}$$

(b)

Resposta:  $R_{in} = \infty$ ,  $R_{out} = 6.7 \text{ k}\Omega$ ,  $A_{v0} = -13.3 \text{ V/V}$ .

